

Дата: _____ Прізвище, ім'я: _____ Клас: _____

До експериментальної роботи № 4

«Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом»

Експериментуємо за власним планом

Грунтуючись на результатах проведених досліджень, укажіть чинники, від яких залежить опір діода. Наведіть розрахунки, що підтверджують вашу відповідь.

[illegible]